

FACULTY OF SCIENCE
B.Sc. (CBCS) III-Year (VI Semester) Regular & Backlog Examinations, June-2023
Physics-VI (A)
Electronics

Time: 3 Hours

Max Marks: 80

SECTION-A (4x5=20 Marks)

Answer any Four questions from the following

ఈక్రిందివానిలో ఏవేని నాలుగు ప్రత్యులకు సమాధానాలు రాయండి

1. Explain working of Full wave rectifier with circuit diagram.
చక్కని వలయ చిత్రంతో 'పూర్ణ తరంగ ఏకధిక్షరణ' పని చేయు విధంను గూర్చి వివరించుము.
2. Write short notes on Photo diode.
ఫోటోడయాడు గూర్చి లఘువ్యాఖ్య ప్రాయుము.
3. Prove that NAND gate is a universal gate.
'NAND ద్వారం' విశ్వద్వారం (universal gate) అని చూపండి.
4. Explain CB,CE configurations of PNP transistor.
PNP ట్రానిజెట్ యొక్క CB మరియు CE ఆకృతుల గూర్చి వివరించండి.
5. What is Zener diode? Mention its characteristics.
జీనర్ డయాడ్ అనగానేమి? దాని అభిలక్ష్యాలను తెలపండి.
6. Convert $(3A56)_{16}$ into decimal number.
 $(3A56)_{16}$ ను దశాంశ సంఖ్యగా మార్చండి.

SECTION-B

(4x15=60 Marks)

Answer all the following questions

ఈక్రింది అన్ని ప్రత్యులకు సమాధానాలు ప్రాయుము

7. (a) Explain conductors, semiconductors and insulators on the basis of energy bands in solids. Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors.
ఫున పదార్థాలతో శక్తి పట్టీల ఆధారంగా వాహకాలు, ప్రాక్షిక వాహకాలు మరియు బంధకాల గూర్చి వివరించండి.
(OR)/లేదా
(b) What is rectification? Explain in detail about half wave rectifier.
'ఏకధిక్షరణ' అనగానేమి? అర్థతరంగ ఏకధిక్షరణి గూర్చి సమ్మర్గంగా చర్చించుము.
8. (a) What is Bipolar Junction transistor (BJT)? Explain the regions of BJT. Describe the working of PNP transistors with neat circuit diagrams.
బైపాలార్ జింక్షన్ ట్రానిజెట్ (BJT) అనగానేమి? BJT యొక్క వివిధ ప్రాంతాలను గూర్చి వివరించి,
PNP ట్రానిజెట్ పనిచేయు విధమును గూర్చి చక్కని వలయ పటంతో వివరించండి.
(OR)/లేదా
(b) Explain the general theory of feedback. Describe the working of a Phase shift oscillator with a circuit diagram.
పునర్వేశనం సాధారణ సిద్ధాంతము వివరించి, దశా విస్తాపక డోలకాల పనిచేయు విధానం గూర్చి వలయ పటంతో సహా చర్చించుము.

Contd.....2

9. (a) (i) Explain the construction and working of Shockley Diode with a neat diagram.
‘షాక్లీడ్ డైండ్’ నిర్మాణము మరియు పనిచేయు విధానం గూర్చి వివరించుము
(ii) Write short notes on Opto coupler.
దృశ్యాయుగృకం (Opto coupler) గూర్చి లఘువ్యాఖ్య ప్రాయుము.
(OR)/లేదా
(b) Explain the construction and working of Uni Junction Transistor (UJT).
యూని జంక్షన్ ట్రాన్జిస్టర్ (UJT) నిర్మాణము మరియు పనిచేయు విధానం ల గూర్చి వివరించుము.
10. (a) (i) Explain one's complement method and 2's complement method in binary number system with examples.
ద్వి సంఖ్యమానంతో ఒకటవ పూరక పద్ధతి మరియు 2వ పూరక పద్ధతుల గూర్చి సోదాహరణంగా వివరించుము.
(ii) Convert the number $(10\ 1101\ 0111\ 1011)_2$ into hexa decimal system.
 $(10\ 1101\ 0111\ 1011)_2$ ను షడ్డశాంశ మానంలోకి మార్చుండి.
(OR)/లేదా
(b) (i) Explain three basic Logic gates OR, AND and NOT gates with their truth tables.
OR, AND మరియు NOT మూడు ప్రాథమిక ద్వారాల గూర్చి వాటి యదార్థ పట్టికలతో సహా వివరించుము.
(ii) Explain Ex-OR gate.
Ex-OR ద్వారం గూర్చి వివరించుము.